

MOLTIPLICATORE BINARIO

Andrea Terenziani – Matr. I28590

Serena Passini - Matr. I36416

L'OPERAZIONE DI MOTIPLICAZIONE

				1	1	0	1	×
					1	0	1	=
<hr/>								
				1	1	0	1	+
		0	0	0	0			+
	1	1	0	1				=
<hr/>								
1	0	0	0	0	0	0	1	

COSA VUOL DIRE “MOLTIPLICARE”

$$a \times b = \underbrace{b + \dots + b}_{a \text{ volte}} = \sum_{i=1}^a b$$

a : *moltiplicando*

b : *moltiplicatore*

$a \times b$: *prodotto*

Per il resto della presentazione si
assumerà che a e b siano valori
binari da n bit

CALCOLARE IL PRODOTTO



- Il prodotto è calcolato come *somma progressiva di prodotti parziali*.
- Per ottenere il j -esimo :
 1. si moltiplica *il moltiplicando* per la cifra j -esima del moltiplicatore (partendo da destra)
 2. viene shiftato tale valore 1 posizione più a sinistra del prodotto parziale precedente.
- Il risultato finale è la somma di questi valori

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 & & & 1 & 1 & 0 & 1 & \times \\
 & & & & 1 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 & & & 1 & 1 & 0 & 1 & + \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & + \\
 & 1 & 1 & 0 & 1 & & & = \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 &
 \end{array}
 \end{array}$$

OSSERVAZIONI

$$\begin{array}{r} 1101 \times \\ 101 = \\ \hline 1101 + (1101 \times 1) \\ 0000 + (1101 \times 0) \\ 1101 = (1101 \times 1) \\ \hline 1000001 \end{array}$$

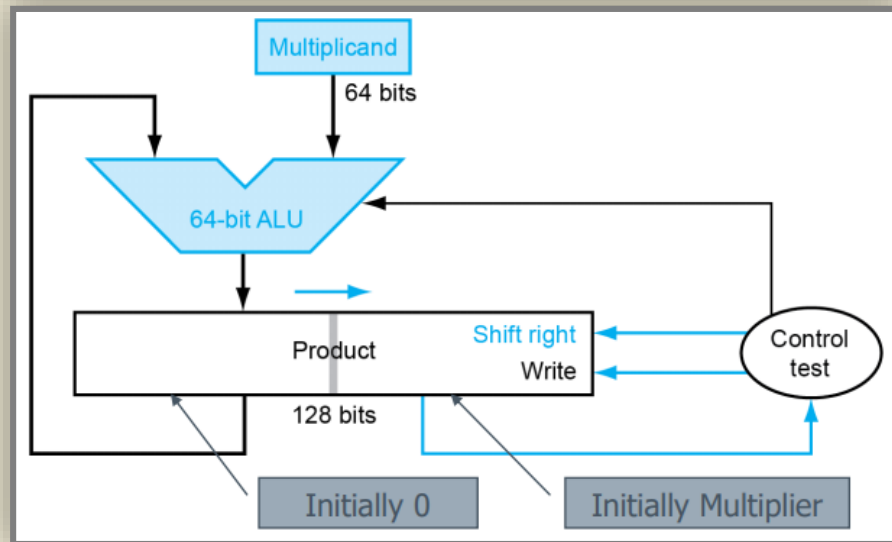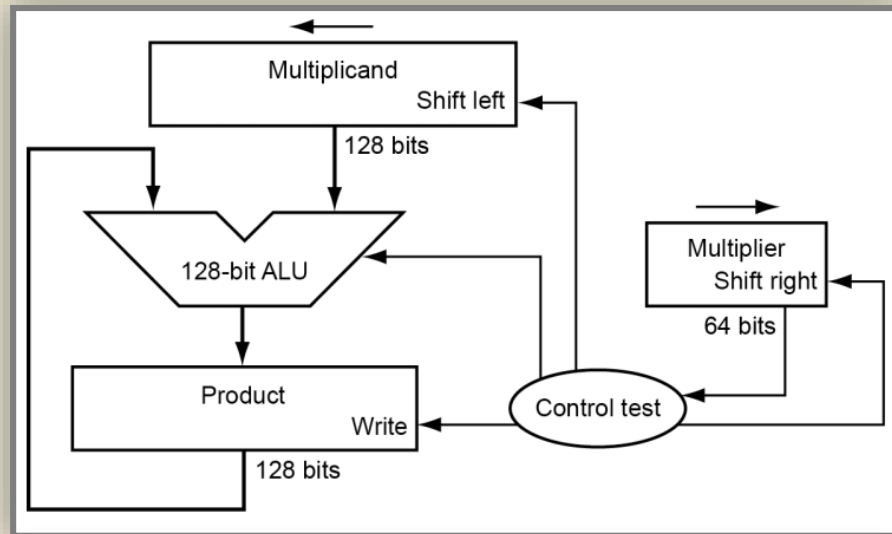
1. Gli operandi sono *binari*, per cui un prodotto parziale (prima dello shifting) può assumere solo due valori :
 - $\text{moltiplicando} \times 1 = \text{moltiplicando}$
 - $\text{moltiplicando} \times 0 = 0$
2. La dimensione (in bit) del prodotto *può* essere molto maggiore di quella dei due operandi \rightarrow alto rischio di *overflow*




IMPLEMENTARE
L'OPERAZIONE

I° IMPLEMENTAZIONE

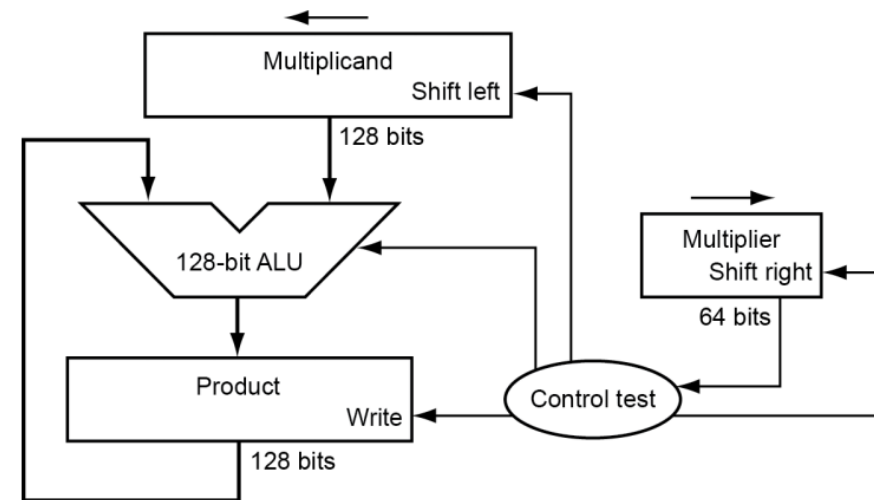- **Componenti :**
 - Un registro da $2n$ bit per contenere il moltiplicando (inizialmente nei primi n bit)
 - Un registro da $2n$ bit per contenere la somma dei prodotti parziali inizializzato a 0
 - Un registro da n bit per contenere il moltiplicatore
 - Una ALU da $2n$ bit per calcolare ogni prodotto parziale e una Control Unit per regolare l'esecuzione



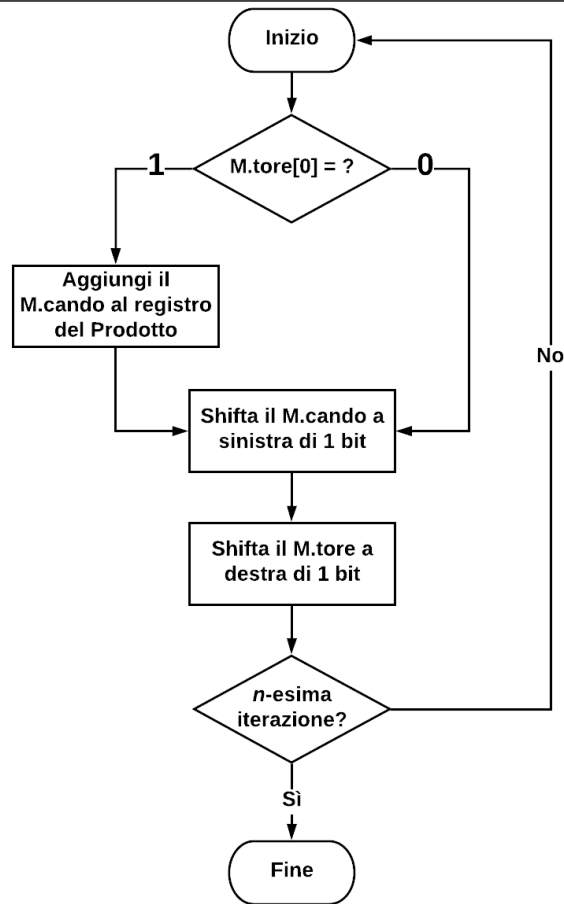

- **Algoritmo :**


- A. *Se l'ultima cifra del Moltiplicatore è 1, si aggiunge il Moltiplicando al registro del Prodotto*
- B. *Si shifta il Moltiplicando a sinistra di 1 bit*
- C. *Si shifta il Moltiplicatore a destra di 1 bit*
- D. *Se non siamo alla n-esima iterazione, ripetiamo dal punto (A)*


- *Il conteggio delle iterazioni è responsabilità della Control Unit*

- ***Cosa possiamo migliorare :***
 - La somma tra Moltiplicando e Prodotto e i due shifting *sono eseguiti ciascuno in un ciclo di clock* su “ordine” della Control Unit → *le n iterazioni impiegano $3n$ clock cycles*
 - Vengono usati 3 registri, che memorizzano complessivamente $5n$ bit di informazione, ma questa non è la minima memoria necessaria

2° IMPLEMENTAZIONE

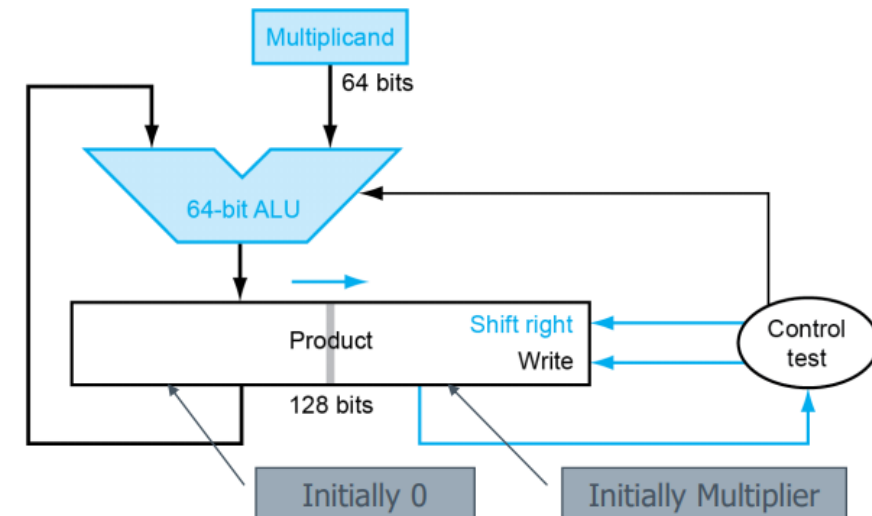- **Componenti :**
 - Un registro da n bit per contenere il moltiplicando
 - Un registro da $2n$ bit per contenere sia la somma dei prodotti parziali (nei bit più significativi) che il valore del moltiplicatore (nei bit meno significative), detto “registro PM”
 - Una ALU da n bit per calcolare ogni prodotto parziale e una Control Unit per regolare l'esecuzione





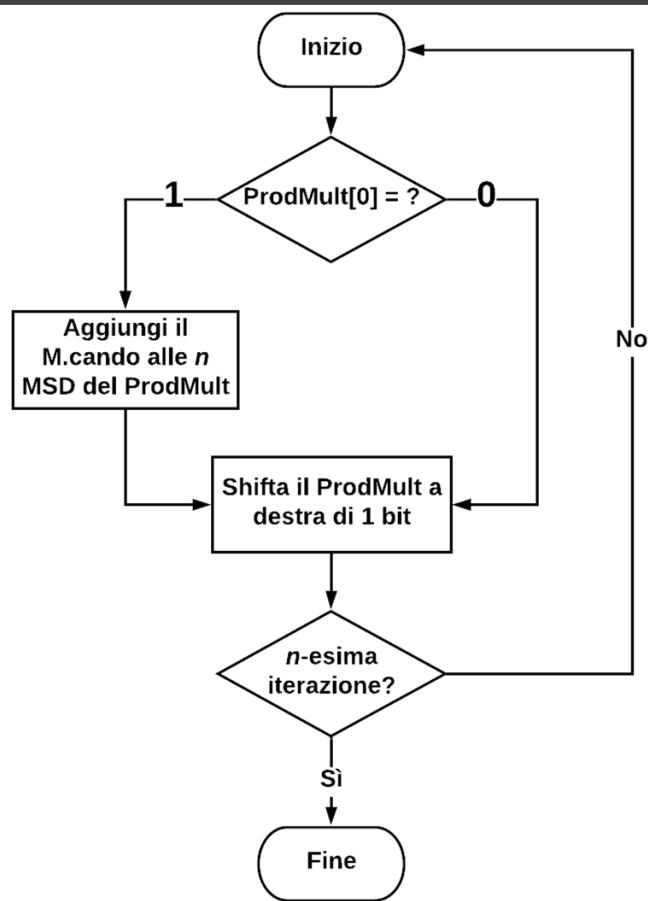


- **Nuovo algoritmo :**


- A. *Se l'ultima cifra del Registro PM è 1, si aggiunge il Moltiplicando alle n cifre più significative del PM*
- B. *Si shifta il Registro PM a destra di 1 bit. Questo "incorpora" sia lo shift a destra del Moltiplicatore che quello a sinistra del Moltiplicando*
- C. *Se non siamo alla n-esima iterazione, ripetiamo dal punto (A)*

REALIZZAZIONE IN LOGISIM

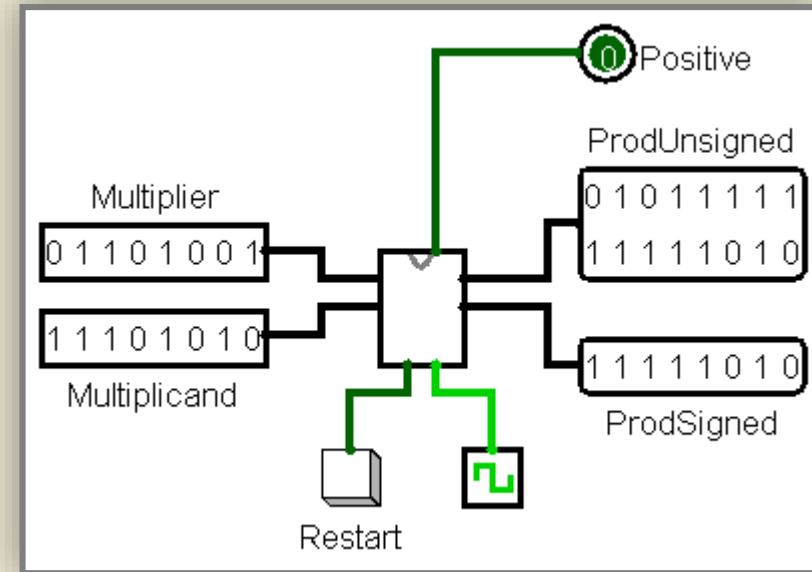 


CIRCUITO COMPLETO



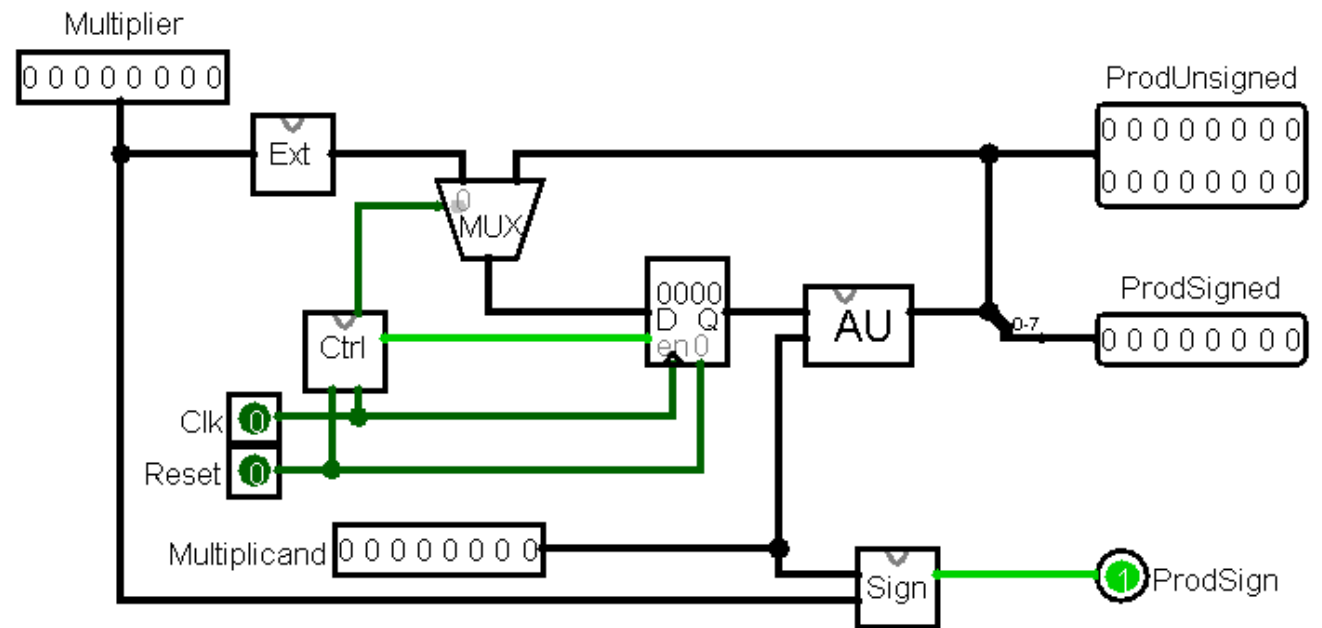


 


BIT EXTENDER

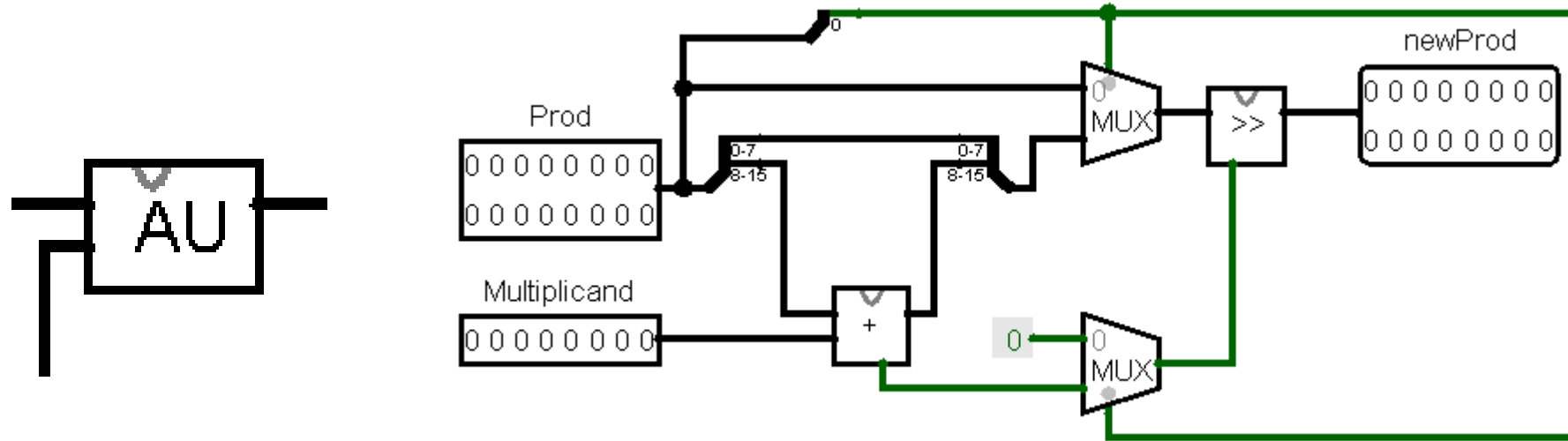


UNITÀ ARITMETICA

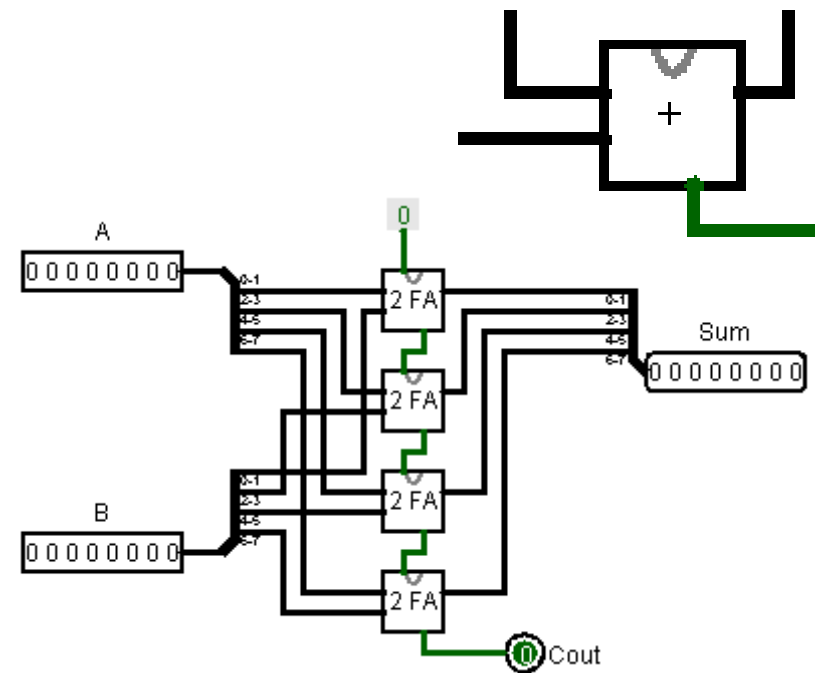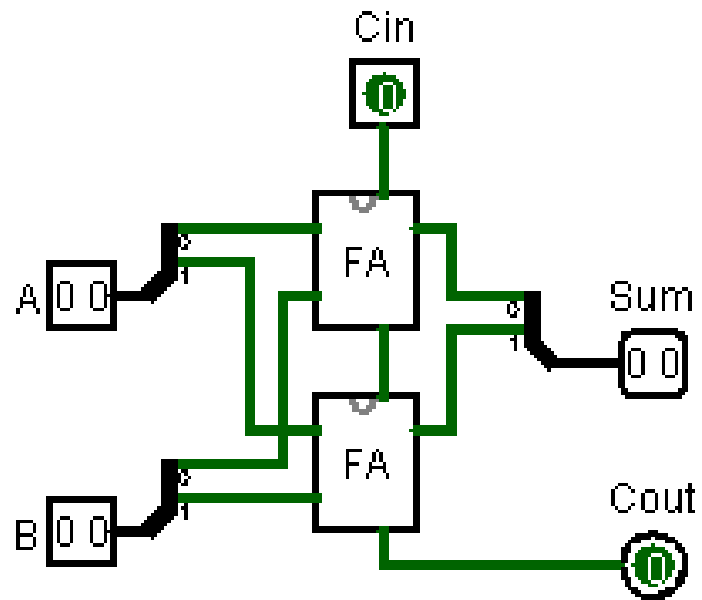 



ADDER

 

BIT SHIFTER

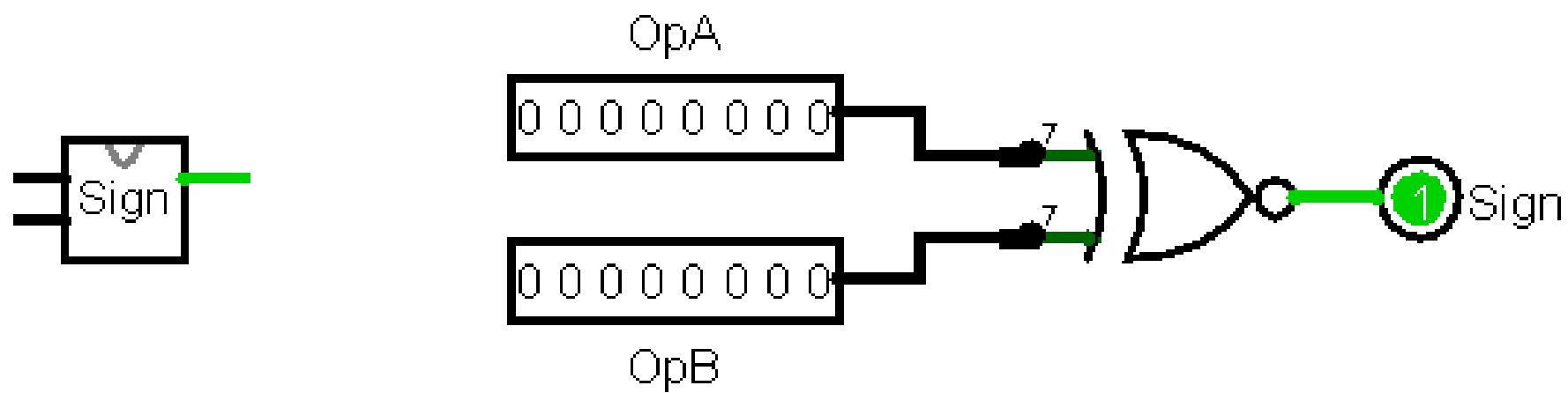


SEGNO

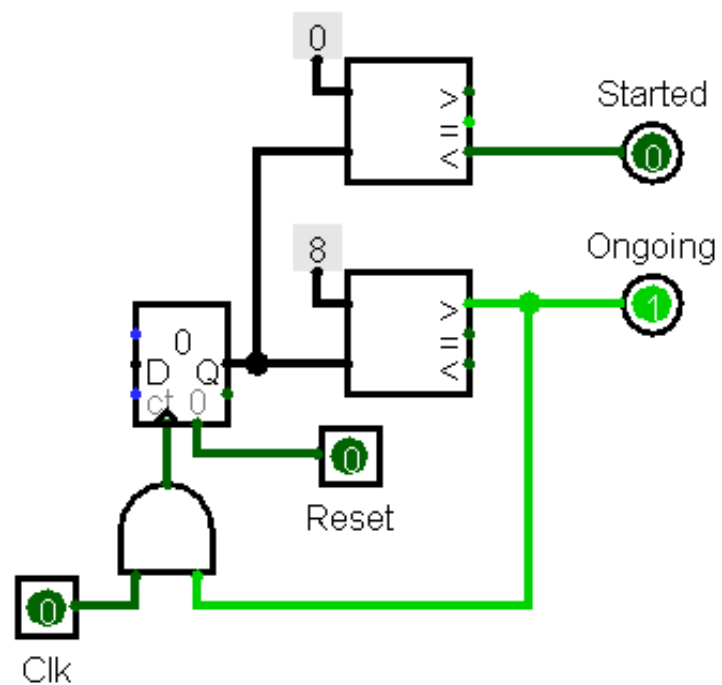 

UNITÀ DI CONTROLLO

MODALITÀ D'USO

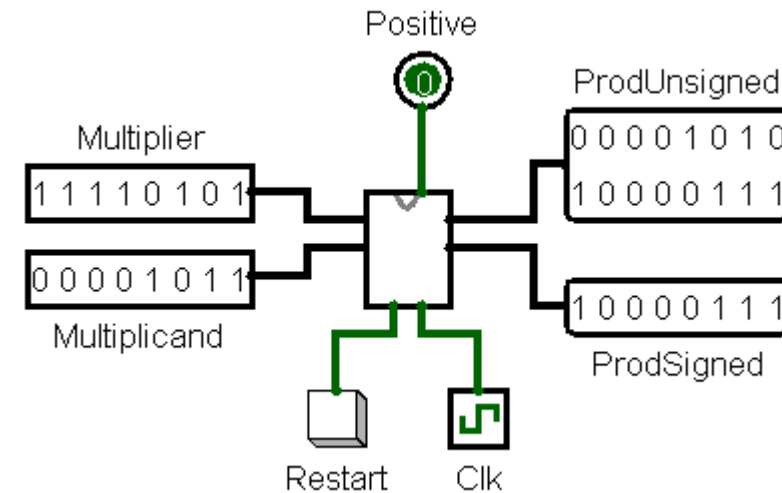- **Input :**
 - *Multiplier / Multiplicand* (gli operandi)
 - *Restart* (segnale di reset – indica se ripetere l'operazione)
 - *Clk* (segnale di clock per scandire l'esecuzione)
- **Output :**
 - *ProdUnsigned* (il prodotto considerando gli input come unsigned)
 - *ProdSigned* (il prodotto considerando gli input come signed)




LIMITAZIONI


- **Prodotti con segno**

Questo moltiplicatore può calcolare un prodotto con segno, con valore *limitato tra -127 e 127*. Avendo input da 8 bit, però, si ha un rischio di overflow

- **Prodotti senza segno**

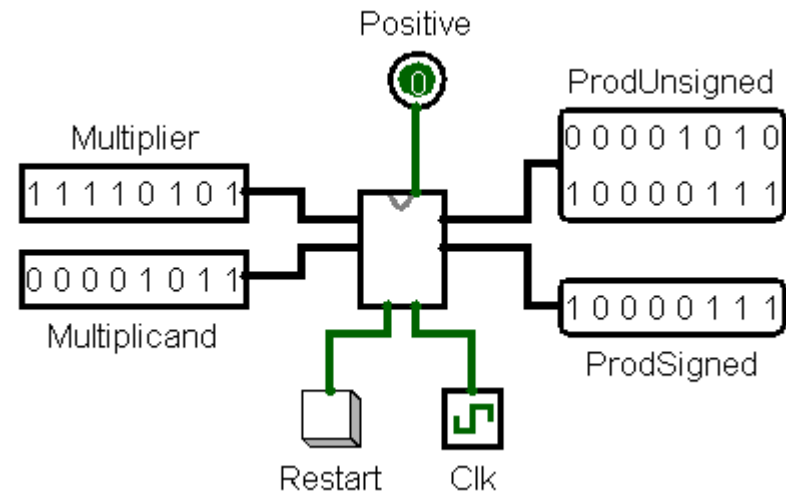Se si considerano i due operandi come *unsigned da 8 bit*, allora il loro prodotto sarà un valore da 16 bit, contenuto all'interno del Registro PM.



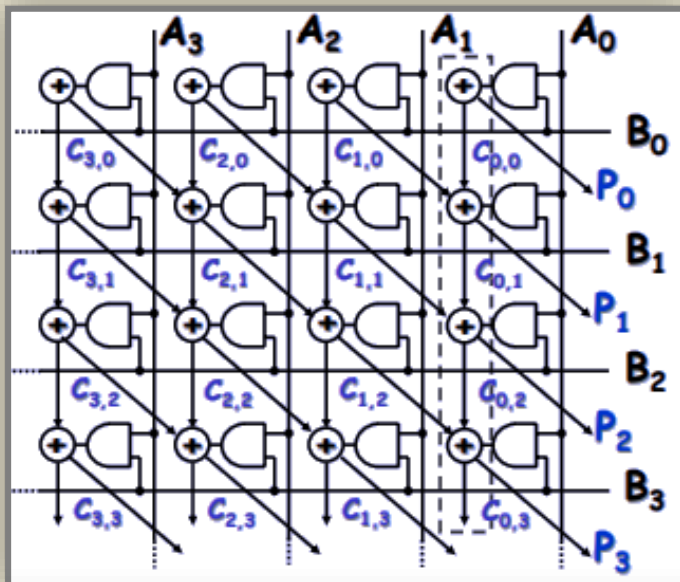

$$1101_2 \cdot 0110_2 = 01001110_2$$

1101	0011	00100111
1101	0100	00110100
1101	0101	01000001
1101	0110	01001110
1101	0111	01011011

ALTRI ESEMPI DI
MOLTIPLICATORI


$$1101_2 \cdot 0110_2 = 01001110_2$$

1101	0011	00100111
1101	0100	00110100
1101	0101	01000001
1101	0110	01001110
1101	0111	01011011

MOLTIPLICATORI LOOK-UP TABLE

- Fanno uso di circuiti di memoria dove sono immagazzinati i *valori pre-calcolati di tutti i possibili prodotti* di due numeri a n bit (unsigned)
- Calcolare il prodotto significa quindi *trovare semplicemente il valore associato ai due operandi*
- La crescita della dimensione della memoria è esponenziale con il numero di bit n degli operandi.

MOLTIPLICATORI A MATRICE

 

- Consiste nella generalizzazione a n bit del circuito combinatorio che per la moltiplicazione di due numeri a 1 bit. (ossia il gate AND).
- Si tratta di una matrice di n sommatatori a n bit. La struttura è regolare quindi semplice da realizzare.
- La performance dipende dai ritardi generati dagli adder, che possono essere mitigate usando adder di tipo CLA (Carry Look-Ahead)

FINE